

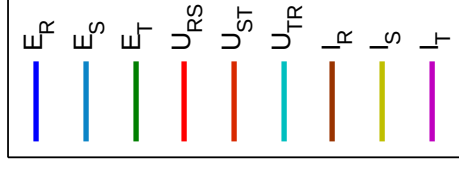


DIAGRAMA FASORIAL DE UN SISTEMA DE SECUENCIA DIRECTA $\gamma_{\phi} = 70^{\circ}$

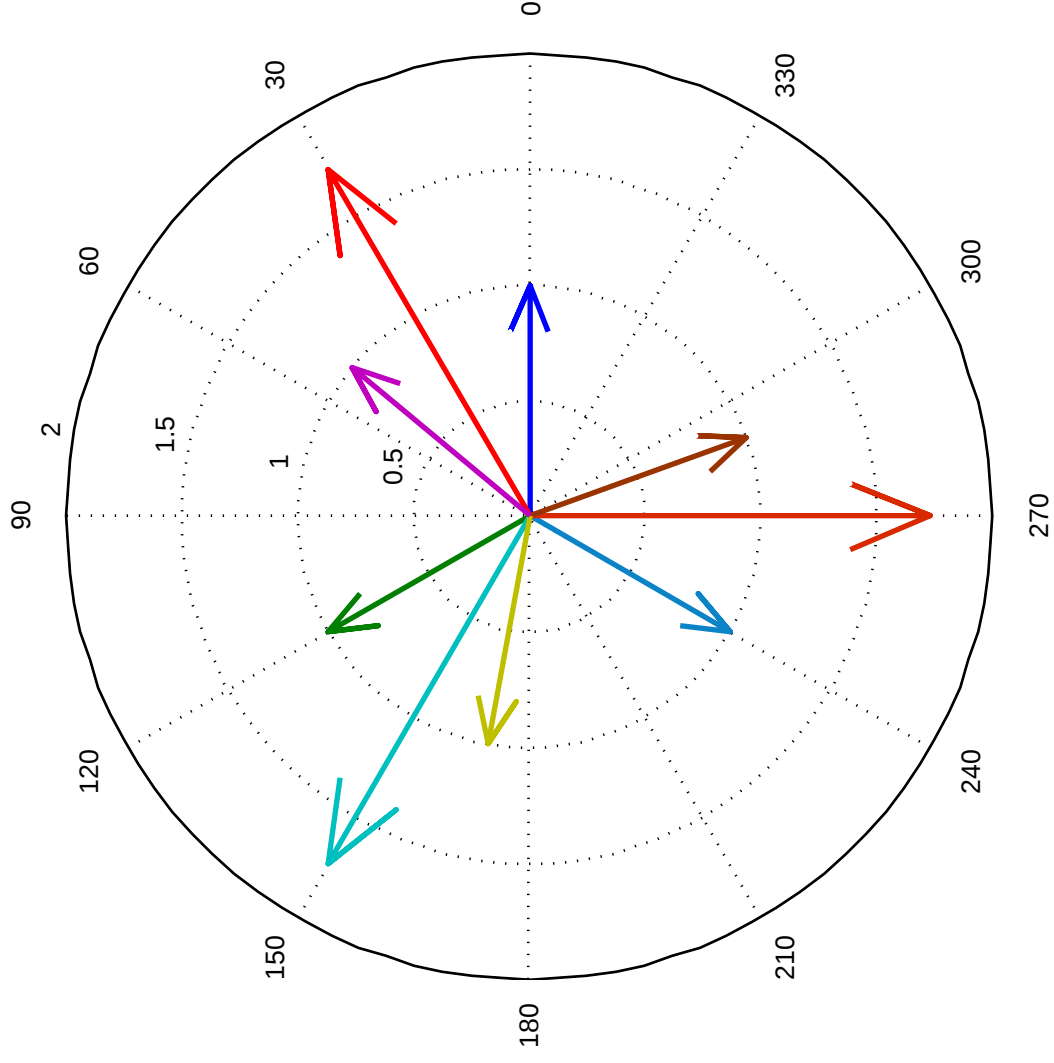


MEDIDA NEGATIVA DEL VATÍMETRO W_2

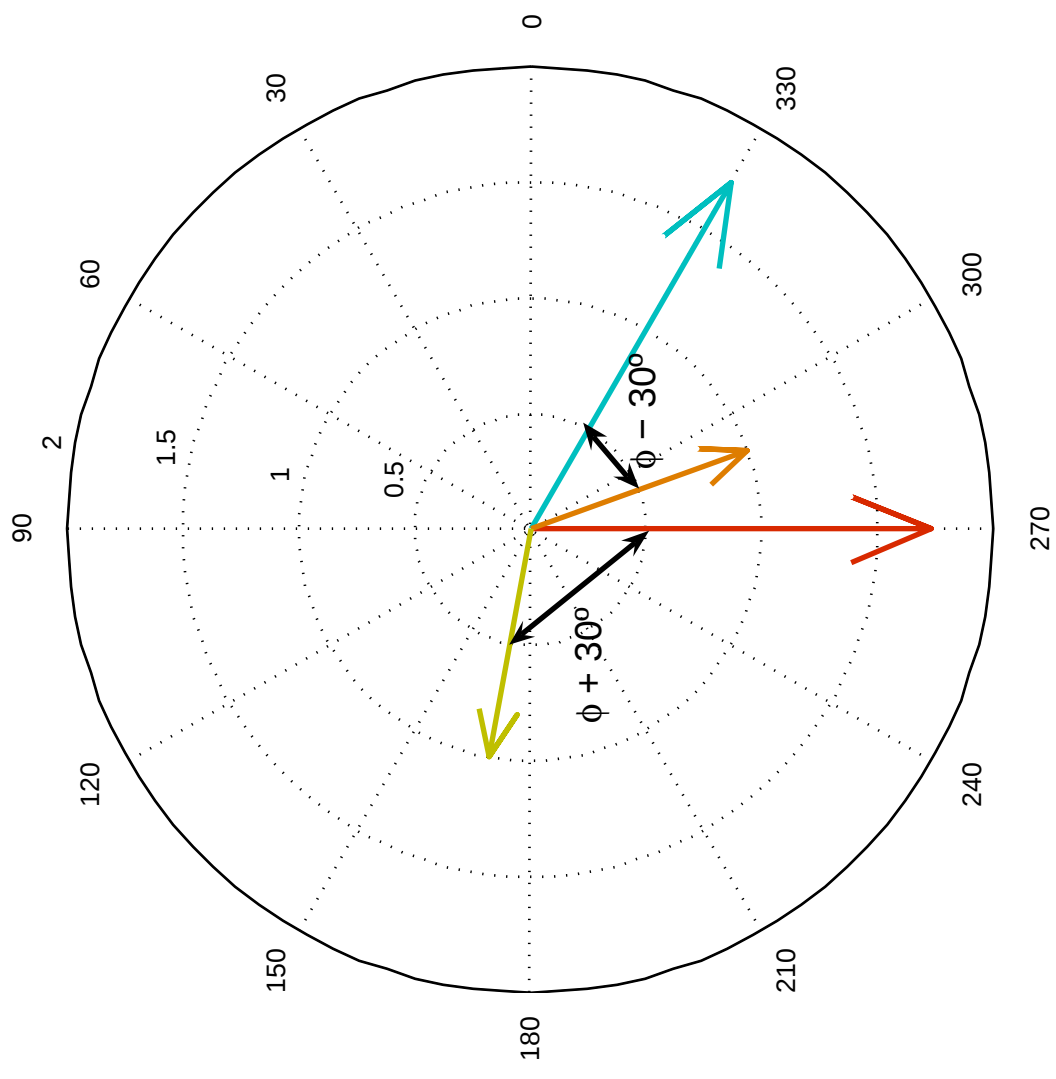

$W_1 > 0$
 $W_2 < 0$

U_{RT}
U_{ST}
I_R
I_S

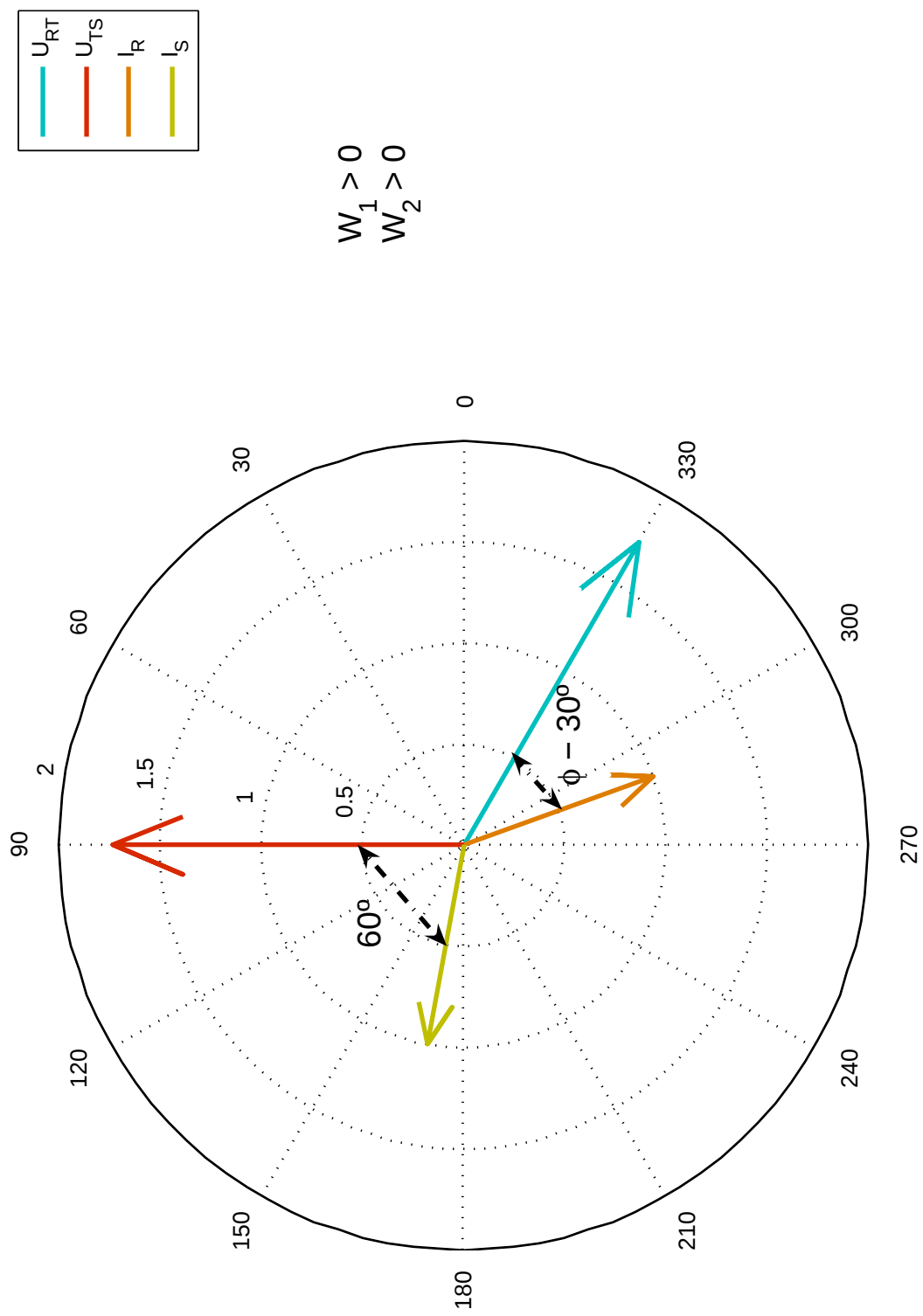INTERCAMBIO DE LOS TERMINALES DE LA BOBINA VOLTÍMETRICA DEL VATÍMETRO W_2



$$W_1 > 0$$
$$W_2 > 0$$